

湖南大学

数字电路与逻辑设计

课程实验报告

题 目： 寄存器、计数器及 RAM

学生姓名： 魏子铖

学生学号： 201726010308

专业班级： 软件 1703

完成时间： 2018. 12. 13

实验四 寄存器、计数器及 RAM

班级 软件 1703 姓名 魏子铨 学号 201706010308

一、实验目的

1. 用 VHDL 语言设计一个 8 位的指令计数器 PC;
2. 用 VHDL 语言设计一个 8 位寄存器;
3. 用 LPM_RAM_IO 定制一个 256*8 的 RAM, 再与 8 位寄存器配合实现对 RAM 的读取和写入操作;
4. 设计一个包含 3 个 8 位寄存器的寄存器组, 并对其读写操作。

二、实验内容

1. 用 VHDL 语言编写一个 8 位的程序计数器 PC;
2. 用 VHDL 语言编写一个 8 位寄存器;
3. 用 VHDL 语言编写包含 3 个 8 位寄存器的通用寄存器组。
4. 采用 LPM_RAM_IO 定制一个 256*8 的 RAM, 再与 8 位寄存器配合实现对 RAM 中读取和写入操作。

三、实验方法

用 VHDL 语言设计一个 8 位的指令计数器 PC

1. 新建, 编写源代码。
 - (1).选择保存项: 【File】 - 【new project wizard】 - 【next】 (设置文件路径+设置 project name 为 FullAdder_VHDL + 设置 top-level design entity name 为 PC_VHDL_VHDL) - 【finish】
 - (2).新建: 【file】 - 【new】 - 【VHDL File】 - 【OK】
2. 写好源代码, 保存文件 (PC_VHDL.vhd)
3. 编译与调试。

确定源代码文件为当前工程文件, 点击 【processing】 - 【start compilation】 进行文件编译。编译结果有 4 个警告, 文件编译成功。
4. 波形仿真及验证。
 - (1).新建一个 vector waveform file, 保存文件 (PC_VHDL.vwf)。。
 - (2).设置仿真模式 【Assignments】 - 【Setting】 - 【Simulator Settings】 - 【Simulation mode】 选择 Functional
 - (3).设置 end time (操作为: 【edit】 - 【End Time】 (设置为 8ns) - 【ok】)。
 - (4).按照程序所述插入 X,Y,Z,C,S 三个节点 (X,Y,Z 为输入节点, C,S 为输出节点)。(操作为: 右击 - 【insert】 - 【insert node or bus】 - 【node finder】 (pins=all; 【list】) - 【>>】 - 【ok】 - 【ok】)。
 - (5).设置 X,Y,Z 的输入波形...点击保存按钮保存。

(操作为: 点击 name (如: Z) - 右击 - 【value】 - 【clock】 (如设置 period=2ns; offset=0ns), 同理设置 name X,Y (如 period=8/4ns; offset=0ns), 保存)。
 - (6).然后 【Processing】 - 【Generate Functional Simulation Netlist】;
 - (7).然后 【Processing】 - 【start simulation】, 形成 name C, S 的输出图。
5. 查看 RTL Viewer: 【Tools】 - 【netlist viewer】 - 【RTL viewer】。

用 VHDL 语言设计一个 8 位寄存器

1. 新建, 编写源代码。
 - (1).选择保存项: 【File】 - 【new project wizard】 - 【next】 (设置文件路径+设置 project name 为 register8+设置 top-level design entity name 为 register8) - 【finish】

- (2).新建:【file】-【new】-【Block Diagramme/Schematic File】-【OK】
- 2.画好原理图, 保存文件 (register8.bdf)
- 3.编译与调试。
确定源代码文件为当前工程文件, 点击【processing】-【start compilation】进行文件编译。编译结果有 5 个警告, 文件编译成功。
- 4.波形仿真及验证。
 - (1).新建一个 vector waveform file, 保存文件 (register8_VHDL.vwf)。。
 - (2).设置仿真模式【Assignments】-【Setting】-【Simulator Settings】-【Simulation mode】选择 Functional
 - (3).设置 end time (操作为:【edit】-【End Time】(设置为 8ns)-【ok】)。
 - (4).按照程序所述插入 X,Y,Z,C,S 三个节点 (X,Y,Z 为输入节点, C,S 为输出节点)。(操作为: 右击 -【insert】-【insert node or bus】-【node finder】(pins=all;【list】)-【>>】-【ok】-【ok】)。
 - (5).设置 X,Y,Z 的输入波形...点击保存按钮保存。
(操作为: 点击 name (如: Z)-右击-【value】-【clock】(如设置 period=2ns; offset=0ns), 同理设置 name X,Y (如 period=8/4ns; offset=0ns), 保存)。
 - (6).然后【Processing】-【Generate Functional Simulation Netlist】;
 - (7).然后【Processing】-【start simulation】, 形成 name C, S 的输出图。
- 5.查看 RTL Viewer:【Tools】-【netlist viewer】-【RTL viewer】。

设计一个包含 3 个 8 位寄存器的寄存器组, 并对其读写操作

- 1.新建, 编写源代码。
 - (1).选择保存项:【File】-【new project wizard】-【next】(设置文件路径+设置 project name 为 gen_register_VHDL+ 设置 top-level design entity name 为 gen_register_VHDL)-【finish】
 - (2).新建:【file】-【new】-【VHDL File】-【OK】
- 2.写好源代码, 保存文件 (gen_register_VHDL.vhd 和 register8.vhd 和 mux4_1.vhd 和 decoder2_4.vhd)
- 编译与调试。确定源代码文件为当前工程文件, 点击【processing】-【start compilation】进行文件编译。编译结果有 5 个警告, 文件编译成功。
- 4、波形仿真及验证。
 - (1).新建一个 vector waveform file,保存文件(gen_register_VHDL.vwf)
 - (2).设置仿真模式【Assignments】-【Setting】-【Simulator Settings】-【Simulation mode】选择 Functional
 - (3).设置 end time (操作为:【edit】-【End Time】(设置为 160us)-【ok】)。
 - (4).按照程序所述插入 Shift,Clock,Reset,SI 为输入节点, Q,O 为输出节点)。(操作为: 右击 -【insert】-【insert node or bus】-【node finder】(pins=all;【list】)-【>>】-【ok】-【ok】)。
 - (5).设置 Shift,Clock,Reset,SI 的输入波形...点击保存按钮保存。
(操作为: 点击 name (如: Reset))-在波形图中选取合适的一段设定,值为 0, 之后设置为 1, 同理设置 name Shift(全部为 1)Clock(在 Reset 后连续 12 个周期的各个节点, SI (可以任意设置), 保存)。
 - (6).然后【Processing】-【Generate Functional Simulation Netlist】;
 - (7).然后【Processing】-【start simulation】, 形成 name Q, O 的输出图。

5.查看 RTL Viewer: 【Tools】 - 【netlist viewer】 - 【RTL viewer】。

四、实验过程

1、a . 用 VHDL 语言编写一个 8 位的程序计数器 PC

编译过程


a) 源代码如图 (VHDL 设计)

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5  entity PC is
6  port( ld, inc, clk: in std_logic;
7        a: in std_logic_vector(7 downto 0);
8        c: out std_logic_vector(7 downto 0)
9      );
10 end PC;
11
12 architecture main of PC is
13   signal b: std_logic_vector(7 downto 0);
14 begin
15   process(clk)
16   begin
17     if (clk'event and clk = '0') then
18       if (ld = '1' and inc = '0') then
19         b <= a;
20       elsif (ld = '0' and inc = '1') then
21         if ( b = "11111111") then
22           b <= "00000000";
23         else
24           b <= b + "00000001";
25         end if;
26       else
27         b <= "00000000";
28       end if;
29     end if;
30   end process;
31   c <= b;
32 end main;

```

RTL 如图

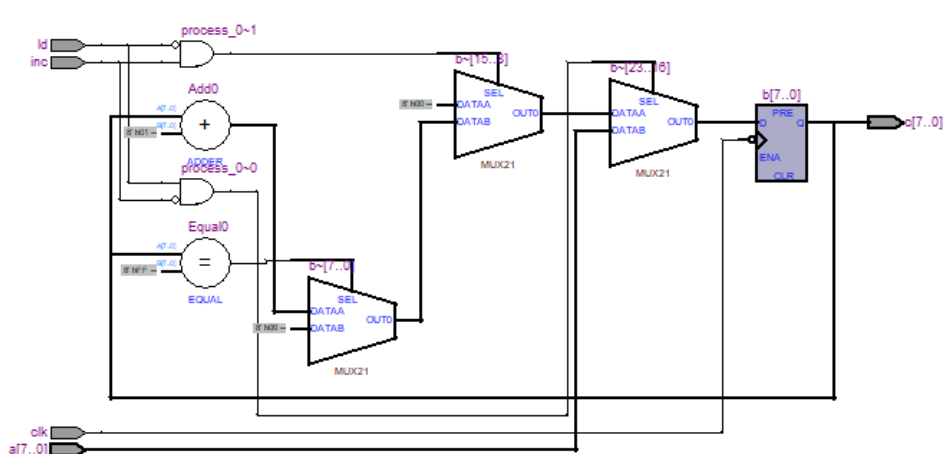

b) 编译、调试过程

编译通过，有 4 个警告；


c) 结果分析及结论

输出正确，符合预期结果

波形仿真

a) 波形仿真过程（详见实验步骤）

b) 波形仿真波形图

 

c) 结果分析及结论

输出正确，符合预期结果

b. 用 VHDL 语言设计一个 8 位寄存器

编译过程


a) 源代码如图（VHDL 设计）

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity register8 is
5  port(ld, clk : in std_logic;
6        a : in std_logic_vector(7 downto 0);
7        c : out std_logic_vector(7 downto 0)
8        );
9  end register8;
10
11 architecture main of register8 is
12 signal b : std_logic_vector(7 downto 0);
13 begin
14 process(clk)
15 begin
16     if (clk'event and clk = '0') then
17         if (ld = '1') then
18             b <= a;
19         else
20             b <= "00000000";
21         end if;
22     end if;
23 end process;
24 c <= b;
25 end main;

```


RTL 如图

 

- b) 编译、调试过程
编译通过，有 5 个警告；
c) 结果分析及结论
输出符合预期，结果正确

波形仿真

- a) 波形仿真过程（详见实验步骤）
b) 波形仿真波形图

 


- c) 结果分析及结论
输出正确，符合预期结果


c. 用 LPM_RAM_IO 定制一个 256*8 的 RAM, 再与 8 位寄存器配合实现对 RAM 的读取和写入操作

编译过程

- a) 原理图如图：

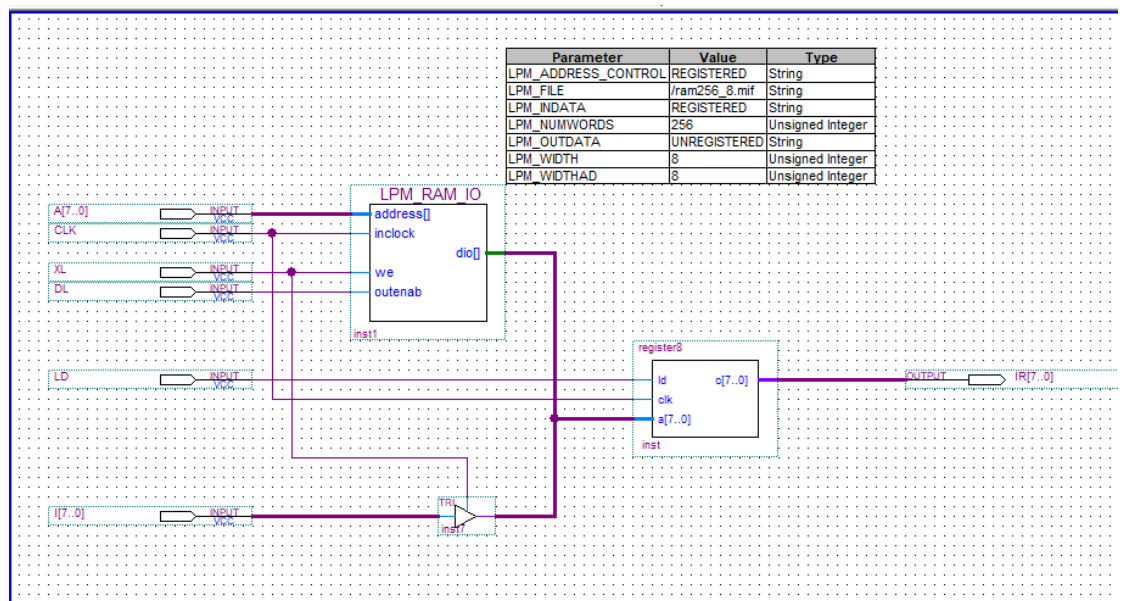

RTL 如图

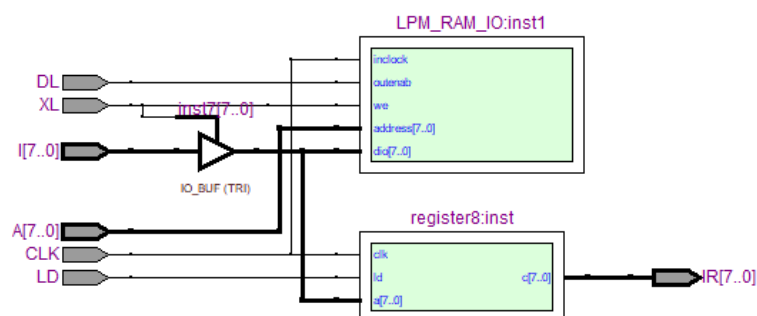

- b) 编译、调试过程

编译通过，有 5 个警告；


c) 结果分析及结论

输出正确，符合预期结果

波形仿真

a) 波形仿真过程（详见实验步骤）

b) 波形仿真波形图

 

c) 结果分析及结论

输出正确，符合预期结果

以上结果符合预期，正确

d. 设计一个包含 3 个 8 位寄存器的寄存器组，并对其读写操作 编译过程

a) 源代码如图（VHDL 设计）

```

1  --mux4_1
2  library ieee;
3  use ieee.std_logic_1164.all;
4
5  entity mux4_1 is
6  port(
7      en: in std_logic;
8      sel: in std_logic_vector(1 downto 0);
9      in0, in1, in2: in std_logic_vector(7 downto 0);
10     out0: out std_logic_vector(7 downto 0)
11 );
12 end mux4_1;
13
14 architecture main of mux4_1 is
15 begin
16     process(sel)
17     begin
18         if en = '1' then
19             if sel = "00" then
20                 out0 <= in0;
21             elsif sel = "01" then
22                 out0 <= in1;
23             elsif sel = "10" then
24                 out0 <= in2;
25             else
26                 out0 <= "00000000";
27             end if;
28         end if;
29     end process;
30 end main;


```

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity gen_register is
5  port( clk, WE: in std_logic;
6        RA, WA: in std_logic_vector(1 downto 0);
7        i: in std_logic_vector(7 downto 0);
8        AO, BO: out std_logic_vector(7 downto 0)
9  );
10 end gen_register;
11
12 architecture main of gen_register is
13
14 component mux4_1
15 port( en: in std_logic;
16       sel: in std_logic_vector(1 downto 0);
17       in0, in1, in2: in std_logic_vector(7 downto 0);
18       out0: out std_logic_vector(7 downto 0)
19 );
20 end component;
21
22 signal A, B, C: std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000";
23 begin
24 process(clk)
25 begin
26     if (clk'event and clk = '0' and WE = '0') then
27         if WA = "00" then
28             A <= i;
29         elsif WA = "01" then
30             B <= i;
31         elsif WA = "10" then
32             C <= i;
33         end if;
34     end if;
35 end process;
36
37 m0: mux4_1 port map(WE, RA, A, B, C, AO);
38 m1: mux4_1 port map(WE, WA, A, B, C, BO);
39
40 end main;

```

RTL 如图

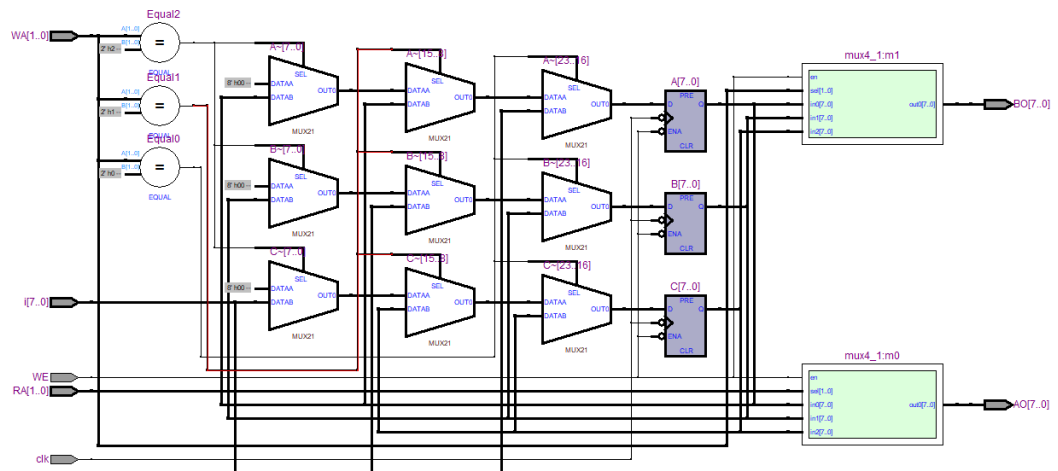

b) 编译、调试过程

编译通过，有 4 个警告；


c) 结果分析及结论

输出正确，符合预期结果

波形仿真

a) 波形仿真过程（详见实验步骤）

b) 波形仿真波形图

 

c) 结果分析及结论

输出正确，符合预期结果

五、实验结论

本次实验内容多，难度较大，完成这次实验是一次很大的挑战。在做预习报告之前，对实验内容的很多概念都不是很了解，比如锁存器，触发器，寄存器。在做实验之前先认真的看了书本，也用 quarters 自己实现了一遍锁存器和触发器，让我对于书本知识和实验内容有了一个深刻的认识。本次实验内容很多要用到 VHDL 语音，经常查资料和问同学，再加上自己的尝试，最后也掌握了不少 VHDL 的语法。本次实验难度虽大，但也收获很多。